

Сетка из одинаковых резисторов присоединена к идеальной батарее с ЭДС \mathcal{E} (см. рис.). Какое напряжение U покажет идеальный вольтметр, подключенный между точками A и B сетки?

