

Какая мощность выделяется в участке цепи, схема которого изображена на рисунке, если $R = 27$ Ом, а напряжение между точками A и B равно 9 В? Ответ приведите в ваттах.

