

Вариант № 7839

Сетка из одинаковых резисторов присоединена к идеальной батарее с ЭДС  $E$  (см. рис.). Какое напряжение  $U$  покажет идеальный вольтметр, подключенный между точками  $A$  и  $B$  сетки?

