

В школьной лаборатории получена зависимость напряжения между концами проводника от силы протекающего по нему постоянного тока (см. рис.). Каково примерно сопротивление этого проводника по результатам проведенных измерений?

- 1) 960 Ом
- 2) 2,0 кОм
- 3) 540 Ом
- 4) 1,2 кОм

