

В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. В таблице показано, как изменялся заряд конденсатора в колебательном контуре с течением времени.

$t, 10^{-6} \text{ с}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$q, 10^{-9} \text{ Кл}$	2	1,42	0	-1,42	-2	-1,42	0	1,42	2	1,42

Выберите все верные утверждения о процессе, происходящем в контуре.

1. Период колебаний равен $8 \cdot 10^{-6} \text{ с}$.
2. В момент $t = 4 \cdot 10^{-6} \text{ с}$ энергия конденсатора минимальна.
3. В момент $t = 2 \cdot 10^{-6} \text{ с}$ сила тока в контуре максимальна.
4. В момент $t = 6 \cdot 10^{-6} \text{ с}$ сила тока в контуре равна 0.
5. Частота колебаний равна 25 кГц.