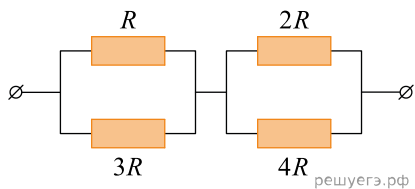


Из различных резисторов собраны два участка электрических цепей. Величина сопротивления $R = 3 \text{ Ом}$. Напряжение на выводах каждого участка цепи равно 9 В .

Установите соответствие между схемами участков электрических цепей и значениями сил токов (в амперах), протекающих через участки цепей. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

СХЕМА УЧАСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ


А)



СИЛА ТОКА, А

- 1) 1
- 2) 1,44
- 3) 2,8
- 4) 4

Б)

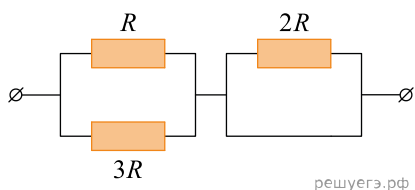

А	Б