

Вариант № 9012

Какой заряд установится на конденсаторе C емкостью 10 мкФ после замыкания ключа K в цепи, схема которой изображена на рисунке? Параметры цепи: $U = 10 \text{ В}$, $R_1 = 2 \text{ Ом}$, $R_2 = 4 \text{ Ом}$, $R_3 = 1 \text{ Ом}$, $R_4 = 3 \text{ Ом}$. Внутреннее сопротивление батареи равно нулю.

