

В начальный момент времени ключ K замкнут, сопротивления всех резисторов равны $R_1 = R_2 = R_3 = R = 6 \text{ Ом}$. На сколько увеличится сопротивление на участке AB , если ключ K разомкнуть?

