

Необходимо экспериментально изучить зависимость силы электрического тока, текущего в неразветвленной цепи, от ЭДС батареи, входящей в состав этой цепи. Какие две схемы электрической цепи следует использовать для проведения такого исследования?

