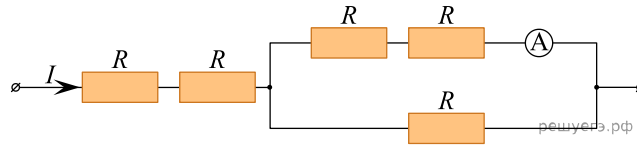


1. Сила постоянного электрического тока в участке цепи (см. схему на рисунке) равна $I = 1,2$ А. Каковы показания идеального амперметра? Все резисторы, включённые в цепь, имеют одинаковое сопротивление. *Ответ запишите в амперах.*



2. В участке цепи (см. схему на рисунке) течёт постоянный электрический ток силой $I = 1,5$ А. Каковы показания идеального амперметра? Все резисторы, включённые в цепь, имеют одинаковое сопротивление. *Ответ запишите в амперах.*

