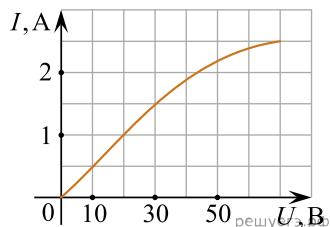


1. Чему равно время прохождения тока силой 5 А по проводнику, если при напряжении на его концах 120 В в проводнике выделяется количество теплоты, равное 540 кДж? (Ответ дайте в секундах.)


2. В электронагревателе с неизменным сопротивлением спирали, через который течет постоянный ток, за время t выделяется количество теплоты Q . Если силу тока и время t увеличить вдвое, то во сколько раз увеличится количество теплоты, выделившееся в нагревателе?

3. Резистор 1 с электрическим сопротивлением 3 Ом и резистор 2 с электрическим сопротивлением 6 Ом включены последовательно в цепь постоянного тока. Чему равно отношение количества теплоты, выделяющегося на резисторе 1, к количеству теплоты, выделяющемуся на резисторе 2 за одинаковое время?



4. На рисунке показан график зависимости силы тока в лампе накаливания от напряжения на ее клеммах. Какова мощность тока в лампе при напряжении 30 В? (Ответ дайте в ваттах.)



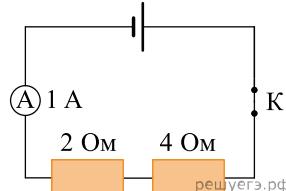
5. Ученик собрал электрическую цепь, изображенную на рисунке. Какая энергия выделяется во внешней части цепи при протекании тока в течение 10 мин.? (Ответ выразите в кДж. Необходимые данные указаны на схеме. Амперметр считать идеальным.)



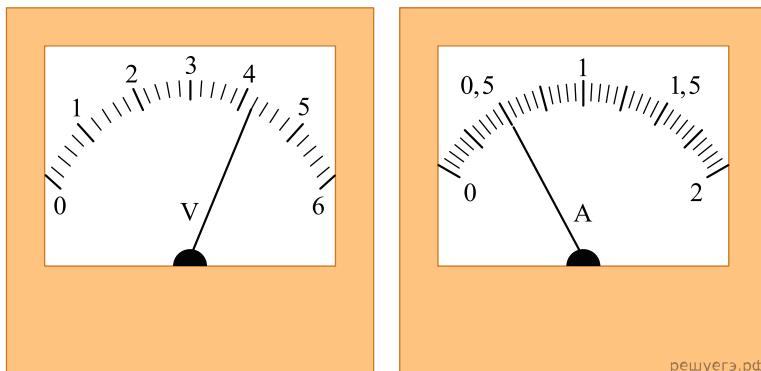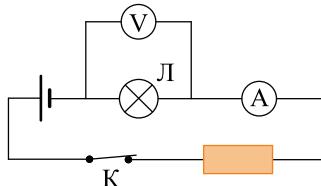6. На рисунке приведена электрическая цепь. Чему равна работа электрического тока за 5 мин. протекания тока на участке цепи, к которому подключен вольтметр? (Ответ дайте в джоулях.)



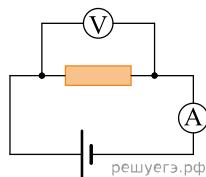7. В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, измерительные приборы идеальные, вольтметр показывает значение напряжения 8 В, а амперметр — значение силы тока 2 А. Какое количество теплоты выделится в резисторе за 1 секунду? (Ответ дайте в джоулях.)




8. Комната освещается четырьмя одинаковыми параллельно включенными лампочками. Расход электроэнергии за час равен Q . Каким должно быть число параллельно включенных лампочек, чтобы расход электроэнергии в час был равен $2Q$?

9. Электрический чайник мощностью 2,2 кВт рассчитан на включение в электрическую сеть напряжением 220 В. Определите силу тока в нагревательном элементе чайника при его работе в такой сети. Ответ приведите в амперах.


10. На корпусе электропечи-ростера имеется надпись: «220 В, 660 Вт». Найдите силу тока, потребляемого ростером. (Ответ дайте в амперах.)

11. На цоколе электрической лампы накаливания написано: «220 В, 60 Вт». Две такие лампы соединяют параллельно и подключают к напряжению 127 В. Какая мощность будет выделяться в двух этих лампах при таком способе подключения? (Ответ дать в ваттах, округлив до целых.) При решении задачи считайте, что сопротивление лампы не зависит от приложенного к ней напряжения.

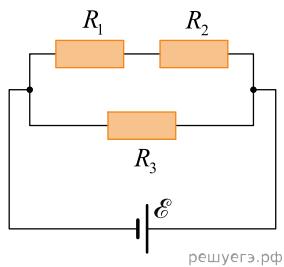12. Какая мощность выделяется в резисторе R_1 , включенном в электрическую цепь, схема которой изображена на рисунке? (Ответ дать в ваттах.) $R_1 = 3 \text{ Ом}$, $R_2 = 2 \text{ Ом}$, $R_3 = 1 \text{ Ом}$, ЭДС источника 5 В, внутреннее сопротивление источника пренебрежимо мало.




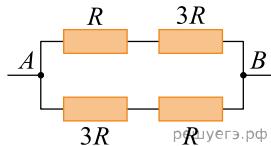13. Какая мощность выделяется в участке цепи, схема которого изображена на рисунке, если $R = 16 \text{ Ом}$, а напряжение между точками A и B равно 8 В? Ответ приведите в ваттах.



14. Резистор с сопротивлением R подключают к источнику тока с ЭДС \mathcal{E}_1 и внутренним сопротивлением r_1 . Если подключить этот резистор к источнику тока с ЭДС $\mathcal{E}_2 = 2\mathcal{E}_1$ и внутренним сопротивлением $r_2 = r_1$, то во сколько раз увеличится мощность, выделяющаяся в этом резисторе?

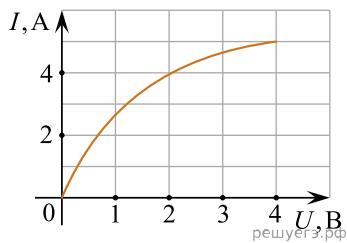15. На графике показана экспериментально полученная зависимость силы тока I , текущего через лампу накаливания, от напряжения U на лампе. Такую лампу подключили к источнику постоянного напряжения 2 В. Какую работу совершил электрический ток в нити накаливания лампы за 5 секунд? Ответ выразите в джоулях.



16. Плавкий предохранитель счетчика электроэнергии в квартирной сети напряжением 220 В снабжен надписью: «6 А». Какова максимальная суммарная мощность электрических приборов, которые можно одновременно включить в сеть, чтобы предохранитель не расплавился? Ответ дайте в ваттах.


17. Два последовательно соединенных резистора сопротивлениями 4 Ом и 8 Ом подключены к аккумулятору, напряжение на клеммах которого равно 24 В. Какая тепловая мощность выделяется в резисторе большего номинала?

18. Первую лампочку мощностью 60 Вт подключили к источнику постоянного напряжения 240 В, на которое она и рассчитана. Вторую лампочку мощностью 100 Вт подключили к источнику постоянного напряжения 200 вольт, на которое она рассчитана. Во сколько раз отличается сила тока, текущего через первую лампочку, от силы тока, текущего через вторую лампочку, в рабочем режиме?

19. На колбе лампы накаливания указано: «165 Вт, 220 В». Найдите силу тока в спирали при включении лампы в сеть с таким напряжением.

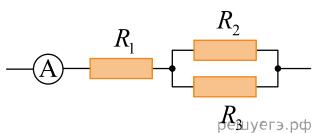20. На рисунке изображена схема участка электрической цепи, состоящего из трех одинаковых резисторов и идеального амперметра, который показывает силу тока 2 А.

Найдите отношение мощности, выделяемой в сопротивлении R_1 к мощности, выделяемой в сопротивлении R_3 .



решуег.рф

21. На плавком предохранителе указано: «30 А». Какова максимальная суммарная мощность электрических приборов, которые можно одновременно включить в сеть с напряжением 36 В, чтобы предохранитель не расплавился? Ответ приведите в ваттах.


22. На плавком предохранителе сети напряжением 380 В указано: «10 А». Какова максимальная суммарная мощность электрических приборов, которые можно одновременно включить в эту сеть, чтобы предохранитель не расплавился? Ответ приведите в ваттах.

23. Показания квартирного электросчетчика за некоторое время возросли на 200 кВт · ч. Какую работу совершил за это время электрический ток, протекавший через установленные в данной квартире электроприборы? Ответ запишите в мегаджоулях.

24. Лампа накаливания подключена к источнику напряжения. После увеличения напряжения на лампе в 3 раза выделяющаяся в ней мощность возросла в 6 раз. Во сколько раз при этом увеличилось сопротивление спирали лампы? Ответ округлите до десятых долей.

25. Через участок цепи AB , схема которого изображена на рисунке, протекает постоянный ток. Напряжение между точками A и B равно 12 В. Все резисторы имеют одинаковое сопротивление $R = 4 \Omega$. Какое количество теплоты выделится в данном участке цепи за 10 с?


Ответ дайте в Дж.

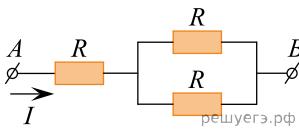

решуег.рф


26. Через участок цепи AB , схема которого изображена на рисунке, протекает постоянный ток. Напряжение между точками A и B равно 12 В. Все резисторы имеют одинаковое сопротивление. Чему равно сопротивление каждого из резисторов, если за 5 с в данном участке цепи выделяется количество теплоты, равное 120 Дж?

Ответ дайте в Ом.

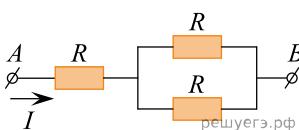


решуег.рф

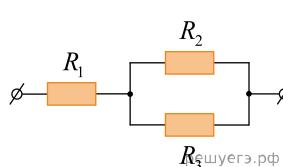27. На рисунке представлена схема участка электрической цепи. Сопротивления резисторов равны $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = R_3 = 4 \Omega$. Каково отношение количеств теплоты $\frac{Q_1}{Q_2}$, выделившихся в резисторах R_1 и R_2 за одно и то же время?



решуег.рф

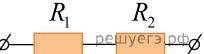
28. По участку цепи, состоящему из резисторов $R_1 = 5 \text{ кОм}$ и $R_2 = 2 \text{ кОм}$ (см. рис.), течет постоянный ток I . За 1 мин. на резисторе R_1 выделяется количество теплоты $Q_1 = 12 \text{ кДж}$. Какое количество теплоты выделяется на резисторе R_2 за 30 с? Ответ запишите в килоджоулях.



29. Через первый резистор сопротивлением R течет постоянный электрический ток силой I . Через второй резистор сопротивлением $8R$ течет постоянный электрический ток силой $\frac{I}{2}$. Чему равно отношение мощностей $\frac{P_2}{P_1}$, выделяющихся во втором и в первом резисторах?

30. При выполнении лабораторного опыта ученик собрал электрическую цепь, схема которой представлена на рисунке. Чему равна мощность тока, выделяющаяся в резисторе, если ЭДС источника равна 4,5 В, показания идеального амперметра равны 0,2 А, а идеального вольтметра — 3 В?

Ответ запишите в ваттах.

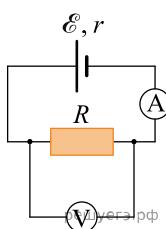

31. При прохождении по проводнику постоянный электрический ток силой 3 А в течение 60 с совершает работу, равную 270 кДж. Чему равно сопротивление проводника? *Ответ запишите в омах.*

32. На рисунке показан график зависимости силы тока в лампе накаливания от напряжения на ее клеммах. Какую работу совершает ток в лампе за 4 с при силе тока 2 А? *Ответ дайте в джоулях.*

