По участку цепи (см. рис.) течет постоянный ток $I = 12$ А. Какую силу тока показывает амперметр, если сопротивление $r = 1$ Ом? Сопротивлением амперметра пренебречь.

