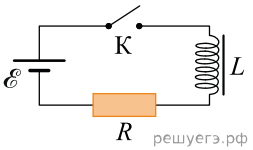
Катушка индуктивности подключена к источнику тока с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением через резистор $R = 60$ Ом (см. рис.). В момент $t = 0$ ключ K замыкают. Значения силы тока в цепи, измеренные в последовательные моменты времени с точностью ±0,01 А, представлены в таблице.



t, с	0	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
I, А	0	0,12	0,19	0,23	0,26	0,29	0,29	0,30	0,30

Выберите все верные утверждения о процессах, наблюдаемых в опыте.

1. ЭДС самоиндукции в начальный момент времени равна 18 В.
2. В момент времени $t = 3{,}0$ с ЭДС самоиндукции катушки равно 0,29 В.
3. В момент времени $t = 6$ с энергия магнитного поля катушки минимальна.
4. ЭДС источника тока составляет 20 В.
5. В момент времени $t = 1{,}0$ с напряжение на резисторе равно 11,4 В.