Определите общее сопротивление участка цепи постоянного тока, показанного на рисунке, если $R = 2$ Ом. *Ответ запишите в омах*.

