На рисунке представлена электрическая цепь. Вольтметр показывает напряжение 2 В. Какую силу тока показывает амперметр? *Ответ выразите в амперах. Амперметр и вольтметр считайте идеальными.*

