К источнику с каким напряжением нужно подключить батарею из двух последовательно соединенных конденсаторов, чтобы заряд первого из них был равен 12 мкКл? Емкость первого конденсатора равна 3 мкФ, второго — 2 мкФ. *Ответ запишите в вольтах.*