Участок цепи состоит из двух одинаковых параллельно соединенных резисторов R_1 и R_2, каждый с сопротивлением 2 Ом, и резистора R_3 с сопротивлением 3 Ом. Чему равно общее сопротивление участка цепи?

