Три резистора сопротивлениями R, $2R$ и $3R$ подключены к аккумулятору с внутренним сопротивлением $r = \frac{R}{5}$ (см. рисунок). Сила тока, текущего через резистор сопротивлением R, равна I. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.

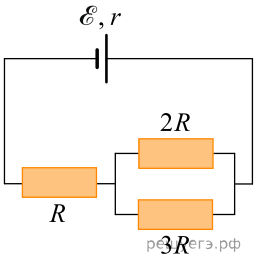

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ФОРМУЛА
А) напряжение на резисторе с сопротивлением $2R$	1) $\frac{2}{5}IR$
Б) тепловая мощность, выделяющаяся в резисторе с сопротивлением $3R$	2) $\frac{18}{25}I^R$
	3) $\frac{6}{5}IR$
	4) $\frac{12}{25}I^2R$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б