В электрической цепи, схема которой показана на рисунке, через резистор A течет ток силой I_0. Чему равна сила тока, текущего через резистор B и через резистор C? Установите соответствие между физическими величинами и их значениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

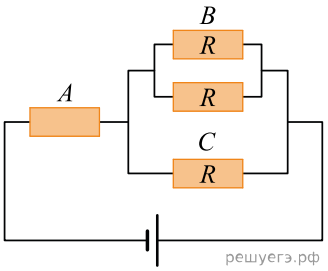

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ НЕЕ
А) Сила тока, текущего через резистор B	1) I_0
Б) Сила тока, текущего через резистор C	2) $\frac{I_0}{2}$
	3) $\frac{I_0}{3}$
	4) $\frac{2I_0}{3}$

А	Б