В электрической цепи, схема которой показана на рисунке, через резистор *B* течет ток силой I_0. Чему равна сила тока, текущего через резистор *A* и через резистор *C*? Установите соответствие между физическими величинами и их значениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

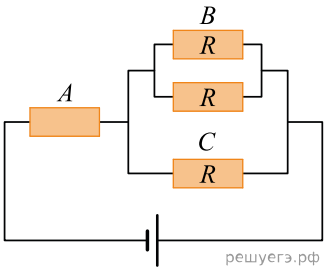

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

А) Сила тока, текущего через резистор *A*
Б) Сила тока, текущего через резистор *C*

ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ НЕЕ

1) I_0
2) $2I_0$
3) $3I_0$
4) $\frac{2I_0}{3}$

А	Б