Необходимо собрать экспериментальную установку и определить с ее помощью мощность электрического тока, потребляемую резистором. Для этого школьник взял соединительные провода, ключ, аккумулятор и резистор. Какие два предмета из приведенного ниже перечня оборудования необходимо дополнительно использовать для проведения этого эксперимента?

1. Лампочка.
2. Катушка индуктивности.
3. Конденсатор.
4. Амперметр.
5. Вольтметр.

В ответе запишите номера выбранного оборудования.