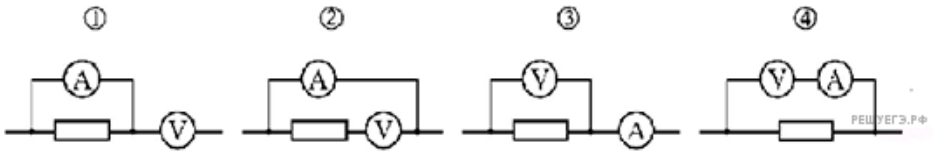
Для определения мощности постоянного электрического тока, выделяющейся в резисторе, использовали идеальные амперметр и вольтметр.



Какая схема подключения этих приборов является правильной? Сопротивление соединительных проводов пренебрежимо мало.

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4