Сопротивление каждого резистора в цепи, показанной на рисунке, равно 100 Ом. Участок подключен к источнику постоянного напряжения выводами A и B. Напряжение на резисторе R_4 равно 12 В. Чему равно напряжение между выводами схемы U_{AB}?

