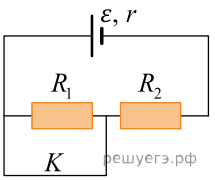
На рисунке представлена цепь, состоящая из источника тока с внутренним сопротивлением r, ключа и двух резисторов сопротивлениями R_1 и R_2. Ключ размыкают. Как при этом изменяется сопротивление цепи и теплая мощность, выделяющаяся в цепи?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличили.
2. Уменьшили.
3. Не изменили.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Сопротивление цепи	Тепловая мощность