Какое количество теплоты выделится в схеме, изображенной на рисунке, после размыкания ключа К? Параметры цепи: $\mathscr{E} = 2$ В, $r = 100$ Ом, $C = 0{,}1$ мкФ, $R = 4$ кОм.

