Идеальный амперметр и три резистора сопротивлением $R = 11$ Ом, $2R$ и $3R$ включены последовательно в электрическую цепь, содержащую источник с ЭДС, равной 5 В, и внутренним сопротивлением $r = 4$ Ом. Каковы показания амперметра? (Ответ дайте в амперах, округлив до сотых.)