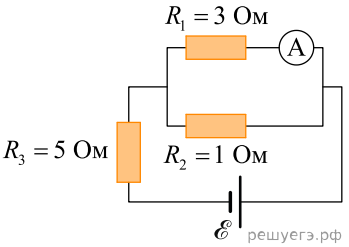
В цепи, изображенной на рисунке, идеальный амперметр показывает 1 А. Найдите напряжение на резисторе R_3.



1) 20 В 2) 10 В 3) 40 В 4) 30 В