В цепи, изображенной на рисунке, идеальный амперметр показывает 8 А. Найдите ток через резистор R_2.

