Установите соответствие между формулами для вычисления физических величин в схемах постоянного тока и названиями этих величин.

В формулах использованы обозначения: $I$ — сила тока; $U$ — напряжение; $R$ — сопротивление резистора. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| ФОРМУЛЫ | ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ |
|---|---|
| А) $\dfrac{U}{R}$ | 1. Заряд, протекший через резистор |
| Б) $IU$ | 2. Сопротивление резистора |
| | 3. Сила тока через резистор |
| | 4. Мощность тока, выделяющаяся на резисторе |

| А | Б |
|---|---|
| | |