Через участок цепи (см. рис.) течет постоянный ток $I = 4$ А. Какую силу тока покажет включенный в эту цепь идеальный амперметр, если сопротивление каждого резистора $r = 1$ Ом? Ответ выразите в амперах.

